
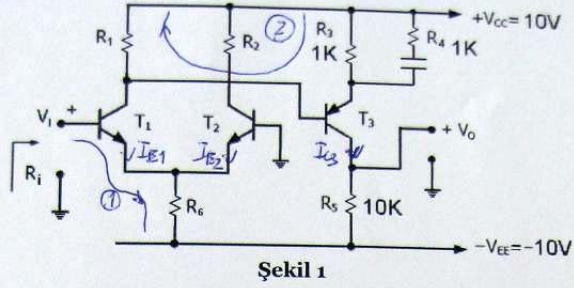


SORU 1

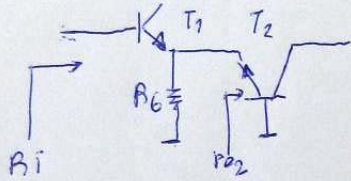

a)



$$R_i = \beta_F (r_{e1} + r_{e2} // R_6)$$

$$R_{E2} \gg r_{e2} \rightarrow R_i = \beta_F (r_{e1} + r_{e2})$$

Transistörler eş olduklarından $V_i = 0$ için $r_{e1} = r_{e2} = r_e$

$$R_i = 125 \text{ k} = \beta_F (2 \times r_e) \rightarrow r_e = 250 \Omega$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_{E1}} \rightarrow I_{E1} = I_{E2} = 104 \mu\text{A}$$

① Çevre yardımıyla $0 - (-V_{EE}) - V_{BE1} = 2 I_{E1} R_6 \Rightarrow R_6 = 45 \text{ k}\Omega$

$$I_{C1} = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} \times I_{E1} = 103 \mu\text{A}$$

Diğer yandan $I_{E3} \approx I_{C3} = \frac{V_0 - (-V_{EE})}{R_5} \rightarrow I_{E3} = 1 \text{ mA}$
 $r_{e3} = \frac{V_T}{I_{E3}} = 26 \Omega$

② Çevre yardımıyla

$$R_3 I_{E3} + V_{BE3} + \left(\frac{I_{E3}}{\beta_F} - I_{C1} \right) R_1 = 0 \rightarrow R_1 = \frac{R_3 I_{E3} + V_{BE3}}{I_{C1} - \frac{I_{E3}}{\beta_F}} = 16 \text{ k}\Omega$$


b) Devrenin Küçük İşaret Eşdeğeri

$$R_2 = R_1 = 16 \text{ k}$$

$$R_6 = 45 \text{ k}$$

$$r_{e1} = r_{e2} = r_e = 250 \Omega$$

$$r_{e3} = 26 \Omega$$

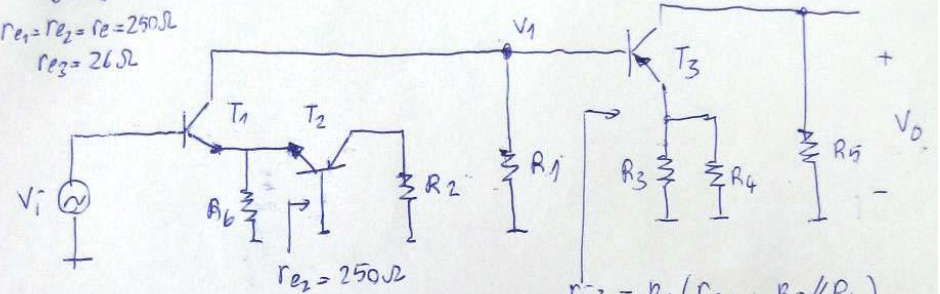

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_1}{V_i} \times \frac{V_o}{V_1}$$

$$= \frac{-R_1 // r_{i3}}{r_{e1} + R_6 // r_{e2}} \times \frac{-R_5}{R_3 // R_4 + r_{e3}}$$

Değerler yerine konursa

$$= (-28,6) \times (-19) = 543 \text{ bulunur}$$

$$CMRR = \left| \frac{2 R_6 + r_e}{2 r_e} \right| = 180,5$$

yada $20 \log \left| \frac{2 R_6 + r_e}{2 r_e} \right| = 45 \text{ dB}$


SORU 2

DC Analiz

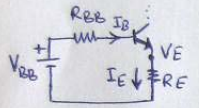(a) $R_B = R_1 // R_2 = 100k // 47k \approx 32k\Omega$

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = \frac{47k \cdot 12}{100k + 47k} \approx 3,84V$$

$$I_C = 2mA ; I_B = I_C / \beta_F = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{100} = 20\mu A$$



$$V_{BB} = R_{BB} \cdot I_B + V_{BE} + V_E$$

$$V_E = V_{BB} - V_{BE} - R_{BB} \cdot I_B$$

$$V_E = 3,84 - 0,6 - 32 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-6}$$

$$V_E = 2,6V$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} = \frac{V_E}{(\beta_F + 1)I_B} = \frac{2,6}{202 \cdot 10^{-3}} \approx 1287\Omega$$

(veya $I_E \approx I_C$ alınarak $R_E = 1300\Omega$ alına bilir!)

$$R_E = 1287\Omega \text{ veya } 1300\Omega$$

$$R_C \cdot (I_C + I_G) = V_{CC} - V_C ; I_G = 0$$

$$\Rightarrow R_C = \frac{V_{CC} - V_C}{I_C} = \frac{12 - 6}{2 \cdot 10^{-3}} = 3k\Omega$$

$$R_C = 3k\Omega$$

MOSFET doyma bölgesinde çalışmaktadır

$$\Rightarrow I_D = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_{Th})^2$$

$$2 \cdot 10^{-3} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{2} (V_{GS} - 1)^2 \Rightarrow V_{GS} = 2V$$


$$V_C = V_G = 6V \text{ verilmiş.}$$

$$V_G - V_{GS} = V_S \Rightarrow V_S = 6 - 2 = 4V$$

$$R_S = \frac{V_S}{I_D} = \frac{4}{2 \cdot 10^{-3}} = 2k\Omega$$

$$R_S = 2k\Omega$$

AC Analiz

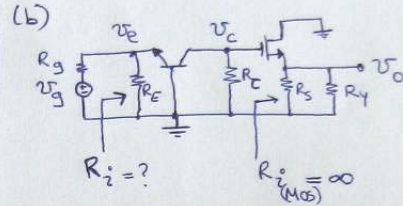

$$R_i = R_E // (r_e + \frac{0}{\beta_F}) \quad \text{Baz ucuna bağlı direnç yok.}$$

$$R_i = R_E // r_e ; r_e = \frac{1}{g_m} = \frac{V_T}{I_{CQ}} = \frac{26}{2} = 13\Omega$$

$$R_i = 1287 // 13 \Rightarrow R_i \approx 12,87\Omega$$

$$K_V = \frac{V_o}{V_c} \times \frac{V_c}{V_e} \times \frac{V_e}{V_g} = \frac{V_o}{V_g}$$

$$\frac{V_o}{V_c} = \frac{R_S // R_y}{\frac{1}{g_m} + R_S // R_y} ; g_m = \beta_n (V_{GS} - V_{Th})$$

$$\frac{V_o}{V_c} = \frac{1918}{250 + 1918} = 0,885$$


$$\frac{V_c}{V_e} = \frac{R_C // R_{i(MOS)}}{r_e + \frac{0}{\beta_F}} = \frac{R_C}{r_e} = \frac{3000}{13} \approx 230,77$$

$$\frac{V_e}{V_g} = \frac{R_i}{R_i + R_g} = \frac{12,87}{12,87 + 500} \approx 0,025$$

$$K_V = + (0,885) \cdot (230,77) \cdot (0,025)$$

$$K_V = +5,1$$

SORU 4

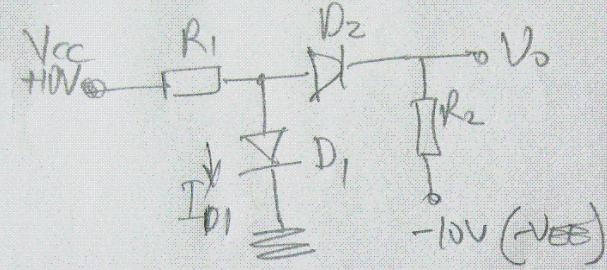

a) D_1 ve D_2 iletimde $\Rightarrow V_0 = 0$ dir

$$I_{D1} = \frac{V_{CC} - V_0}{R_1} - \frac{0 - (-10V)}{R_2} = \frac{10 - 0,7}{5K} - \frac{0 - (-10)}{10K} = 1,86 - 1,0 = 0,86mA$$

b) D_1 kesimde, D_2 iletimde

$$I_{D1} = 0 \quad I = \frac{V_{CC} - V_0 - (-10)}{R_1 + R_2} = \frac{10 - 0,7 - (-10)}{15K} = 1,287mA$$

$$V_0 = I R_2 - 10 \Rightarrow V_0 = -3,57V$$

SORU 3

$$a) \frac{V_{I1} - V_N}{R_1} = \frac{V_N - V_O}{R_F} \dots (*)$$


$$V_N = V_P = V_{I2} - I_D R_2 \dots (**)$$

(*) ve (**) yardımıyla,


$$V_O = -\frac{R_F}{R_1} V_{I1} + \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) (V_{I2} - I_D R_2)$$

Alternatif çözüm (süperpozisyon)
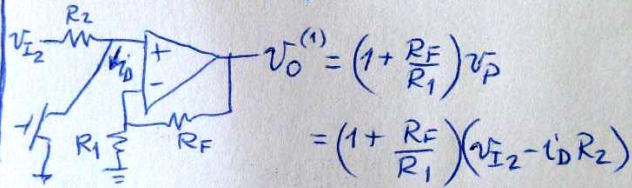
$$1^o) V_{I1} = 0, V_{I2} \neq 0, I_D \neq 0$$


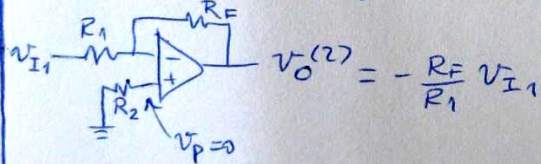
$$2^o) V_{I1} \neq 0, V_{I2} = 0, I_D = 0$$



(1^o) ve (2^o) birleştirilirse

$$V_O = -\frac{R_F}{R_1} V_{I1} + \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) (V_{I2} - I_D R_2)$$

$$b) R_1 = R_2 = R_F = 1k\Omega$$

$$\Rightarrow V_O = -V_{I1} + 2(V_{I2} - 1k\Omega I_D)$$

$$i) V_{GS} = V_{I3} = 0,5V < V_{TH} \Rightarrow \text{MOSFET tıkmada (} I_D = 0 \text{)}$$

$$\Rightarrow V_O = -V_{I1} + 2V_{I2} = -1,5V + 2V = 0,5V$$

$$ii) V_{GS} = V_{I3} = 2V > V_{TH} \Rightarrow \text{MOSFET iletimde}$$

$$V_{DS} = V_{I2} - I_D R_2 = 3,5V - 1k\Omega I_D$$

MOSFET'i kısıtlamada (olyma) varsayalım. (sonra sağlaması yapılabilir).

$$I_D = \frac{\beta n}{2} (V_{I3} - V_{TH})^2 = 250\mu A$$

$$\Rightarrow V_{DS} = 3,5 - 1k\Omega \times 250\mu A = 3,25V$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{TH} = 1V \text{ olduğuna göre, yaklaşım tutarlı ve doğru.}$$

$$\Rightarrow V_O = -0,5 + 2 \times (3,5 - 1k\Omega \times 250\mu A) = 6V ?$$

Ancak bu değer V_O^+ 'dan büyük!

$$O \text{ zaman, } V_O = V_O^+ = 5V \text{ (sınırlanır)}$$

$$iii) V_{GS} = V_{I3} = 2,5V > V_{TH} \Rightarrow \text{MOSFET iletimde}$$

$$V_{DS} = V_{I2} - I_D R_2 = 1,5V - 1k\Omega \times I_D$$

$$V_{DS} < V_{GS} - V_{TH} = 1,5V$$

(çünkü $I_D > 0$ olacağı kesin)
(MOSFET triyot bölgede kalıyor.)

$$I_D = \beta n \left[(V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \dots (***)$$

$$V_{DS} = V_{I2} - I_D R_2$$

$$\Rightarrow I_D = \frac{V_{I2} - V_{DS}}{R_2} \dots (****)$$

(****) ve (*****) eşitlenirse, sonuçta

$$V_{DS}^2 - 7V_{DS} - 8 = 0 \text{ elde edilir.}$$

$$\Rightarrow V_{DS,1,2} = \frac{+7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \times 8}}{2} = \begin{cases} 1,438V \\ 5,562V \end{cases}$$

$$V_O = -V_{I1} + 2(V_{I2} - 1k\Omega I_D)$$

bu V_{DS} olduğundan, I_D 'nin hesaplanmasına gerek de yok.

$$V_O = -(-1V) + 2 \times 1,438V = 3,876V$$