


Yrd. Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30


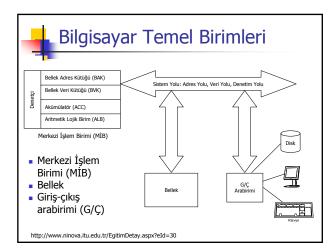
# Bilgisayar Yapısı

- Bilgisayar verilen verileri, belirlenen bir programa göre işleyen, istenildiğinde saklayabilen, gerektiği zaman geriye verebilen sayısal bir alettir.
  - Belleme yeteneği
  - Hesaplama yeteneği
  - Karar verme yeteneği
  - Giriş-çıkış yeteneği

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30





# MİB Yapısı


- Bellek Adres Kütüğü (BAK): MİB'den giden veya MİB'e gelen verilerin gideceği veya geldiği yerin adresini belirtir. Adres yolunu bağlıdır.
- Bellek Veri Kütüğü (BVK): MİB'den giden veya MİB'e gelen verilerin alınıp verildiği bir iskele. Veri yoluna bağlıdır.
- Akümülatör (ACC): BVK üzerinden gelen veriler akümülatöre alınır.
- Aritmetik Lojik Birim (ALB): ACC'deki veri üzerinde yapılacak işlemler ALB tarafından yürütülür.
- Denetçi (DEN): Tüm bilgisayarın yönetimi ile ilgili bilgileri toplamak ve üretmekle görevlidir.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30


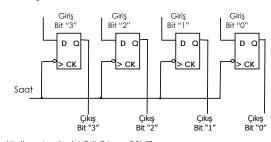
#### Kütükler

 Aynı saat işaretinin uygulandığı flip-flop'lardan oluşur.





### Kütükler

- MİB, ALB, denetçi ve MİB'nin diğer birimleri tarafından çabuk erişilebilen saklama alanlarıdır.
- Farklı mikroişlemcilerde kütüklerin sayısı ve boyutu da farklı olabilir.
- Genel Amaçlı kütükler: MİB'nin yürüttüğü işlemlerde veri saklamak için kullanılırlar (Akümülatör).
- Özel amaçlı kütükler: Her MİB işleminde gerekli olan veriyi saklamak için kullanılırlar. (BAK, BVK).


http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



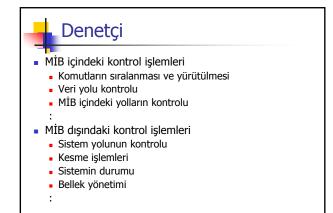
## Aritmetik Lojik Birim

- MİB tarafından yürütülen bütün işlemleri yerine getirir.
  - Aritmetik
  - Lojik
- Bilgisayar mimarisi ALB'in boyunu belirler.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30




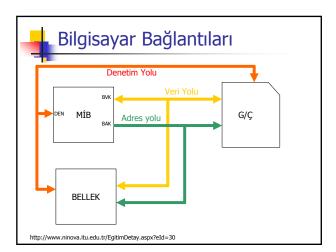http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30







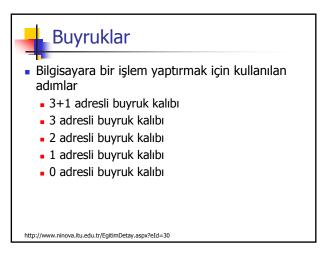





Statik Oku/Yaz Bellek (SRAM)

Dinamik Oku/Yaz Bellek (DRAM)

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



## Salt Okunabilir Bellek

- Read Only Memory (ROM)
  - Yarı iletken malzeme kullanılır. Veriler üretim sırasında vazılır.
    - Veri okunabilir ancak yazılamaz.
  - Kullanım alanları:
    - Özel amaçlı bilgisayarlar
    - Sabit programla çalışan bilgisayarlar
    - Sistem programları


http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30


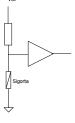
### Programlanabilir Salt Oku Bellek (PROM)

- Programmable ROM
- Her bellek gözesi için bir sigorta
  - Üretildikleri zaman bütün gözleri 1 veya 0
  - Üretim sonrasında özel bir aletle sigorta konumu değiştirilerek programlanir.
- Sadece bir kere programlanabilir.
- Veriler silinemez.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30





#### Silinebilir Programlanabilir Salt Oku Bellek

- Erasable PROM (EPROM)
- Üretildiklerinde tüm bellek gözleri 1 konumunda
  - Elektriksel olarak programlanabilir.
  - Mor ötesi ışık ile silinir.
  - Silme ve programlama tekrarlanabilir. (belli bir sayıda)
  - Yazmadan önce tüm bellek silinir ve tekrar yazılır.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Elektriksel Silinebilir Programlanabilir Salt Oku Bellek

- Electrically Erasable PROM (EEPROM)
- Daha önceki veri silinmeden programlanabilir.
- İstenen bellek gözlerine istenen değer yazılabilir.
- Programlama tekrarlanabilir. (belli bir sayıda)



### Flash Bellek

- Programlarken hızlı olması nedeniye flash bellek olarak adlandırılıyor.
- Elektriksel olarak siliniyor.
- Veri bloklar halinde silinebilir.
- Her bit için bir tranzistor kullanılır.


http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30


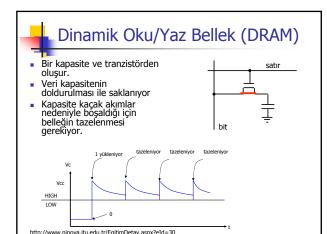
# Oku/Yaz Bellek (RAM)

- Random Access Memory (RAM)
- Okuma ve yazma işlemi elektriksel olarak yapılır.
- Güç kesildiği anda veriler kaybolur.
- İki tip RAM
  - Statik RAM
  - Dinamik RAM

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30





## Statik Oku/Yaz Bellek (SRAM)

- Herbir göze bir flip-flop.
- Verinin kaybolmaması için belleğin tazelenmesi gerekmemektedir.
- Daha hızlı ve daha pahalıdır.
- Genellikle cep bellekler için kullanılır.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



### Bellek Düzeni



- Gözelerin yanyana gelmesiyle gözler oluşur
- Bellek gözlerinin üst üste gelmesiyle bellek oluşur
  - NxM boyutunda matris
    - N: satır sayısı (göz sayısı)
    - M: Sütun sayısı (göze sayısı)



http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



## Belleğe Erişme

- MİB'nin belleğe (RAM ya da ROM) erişme (okuma ya da yazma işlemleri için) adımları :
  - Doğru bellek birimini seçmesi (adres yolundaki hatların bir kısmını kullanarak)
  - Bellek içinde doğru gözü seçmesi (adres yolundaki diğer hatları kullanarak)
  - Veriye erişme (veri yolunu kullanarak)

nttp://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

